

ÍZELÍTŐ INTEGRÁLT ÁRAMKÖR VÁLASZTÉKUNKBÓL

1259-12	Integrált áramkör	599.-	TDA1010A	Teljesítmény erősítő 6.2W	339.-
16R6LPC	Integrált áramkör	299.-	TDA1023	Tirisztor+triak vezérlő IC.	559.-
1MB-80	DRAM 1MB 80nS	2299.-	TDA1029	Sztereo bemenet választó IC.	599.-
2114L-3	SRAM áramkör 1K x 4	549.-	TDA1041P	Motor vezérlő IC. 1.4W	299.-
24257-20	Integrált áramkör	999.-	TDA1082	TV kelet / nyugat korrektor IC	1799.-
24C02N	EEPROM	239.-	TDA1170N	TV függ. eltérítő IC.	1299.-
24C04N	EEPROM 512x8b I2C	199.-	TDA1517	Teljesítmény erősítő IC. 2x 6W	329.-
27256-200	EPROM 32Kx8 200nS	799.-	TDA1675A	TV függ. eltérítő+szinkron IC.	879.-
27C2048-120	EPROM áramkör	2699.-	TDA1910	Teljesítmény erősítő IC. 10W	799.-
3773P	Integrált áramkör	999.-	TDA2006	Teljesítmény erősítő IC. 12W =TDA2030!!	269.-
3SO680RF	TV tápegység vezérlő IC. SAMSU	1399.-	TDA2040H	Teljesítmény erősítő 1x22W	449.-
41256-80	DRAM 256Kx1 80nS	739.-	TDA2532	TV RGB mátrix áramkör	109.-
41464-100	DRAM 64x4 100nS	759.-	TDA2593	TV függ. elt.+sorszinkron IC.	429.-
44256-80	DRAM 256Kx4 80nS	1259.-	TDA2611A	Teljesítmény erősítő IC. 5W	339.-
8039DIP	CPU 8b 128B RAM	549.-	TDA2614	Teljesítmény erősítő HIFI 8.5W	429.-
A1349	Integrált áramkör	999.-	TDA2791	TV FM demodulátor+hangerő szab	2380.-
AN3821K	VCR capstan motor vezérlő IC.	1799.-	TDA3420	Audio előerősítő IC. 2x 16p	359.-
AN5132	TV/VCR KF erősítő+det.+AGC+AFC	799.-	TDA3560	TV PAL dekóder áramkör	2000.-
AN7117	Teljesítmény erősítő IC. 1W	239.-	TDA3562A	TV PAL/NTSC dekóder IC.	2499.-
AN7163	Teljesítmény erősítő IC. 2x17W	619.-	TDA4100	Audio AM tuner+FM KF IC.	369.-
ATT7C185-20	Integrált áramkör	999.-	TDA440	TV KF erősítő + AGC áramkör	219.-
AY-3-8203	TV csatornaválasztó áramkör	859.-	TDA4442	TV KF erősítő + AFC + AGC IC.	459.-
BA5410	Teljesítmény erősítő IC. 2x 5W	799.-	TDA4453	TV KF IC.multinormás=TDA2451-2	399.-
BA6110	Feszültség stabilizátor 34V	489.-	TDA4484	TV integrált áramkör	830.-
BA6209	Motor vezérlő IC. 18V 1.6A	279.-	TDA4503	TV processzor (ff) =TDA4500,01	1199.-
BA7100	VCR SECAM diszkriminátor IC.	299.-	TDA4504B	TV processzor multinormás	2999.-
BA8500	VCR capstan motor vezérlő IC.	939.-	TDA4565	TV világosság jel késlelt. IC.	349.-
CA3094A	Műveleti erősítő nagy teljes.	459.-	TDA4665	TV késleltető IC. 16p.	649.-
CA3127E	5xNPN VHF tranzisztor áramkör	739.-	TDA5331T	TV VHF/UHF keverő + oszc. SMD	599.-
CNX83A	Optocsatoló áramkör =TCDT1101G	149.-	TDA6130	TV AM/FM keverő áramkör 2GHz	679.-
CNY17-1	Optocsatoló áramkör	99.-	TDA6612-5	TV sztereo processzor I2C bus	1399.-
CNY17-2	Optocsatoló áramkör	119.-	TDA7052	Teljesítmény erősítő IC. 1.2W	269.-
CNY17-3	Optocsatoló áramkör	119.-	TDA7232	Audio kompresszor áramkör	1099.-
CNY70	Opto szenzor IC. 32V	199.-	TDA7241BV	Teljesítmény erősítő IC. 20W	1899.-
CXA1019M	Audio AM rádió IC. SMD	629.-	TDA7253	Teljesítmény erősítő IC. 8W	569.-
DM9368N	7 szegmens LED megmajtó	859.-	TDA7330B	Audio rádió RDS demod.+szűrő	499.-
DMA2270	TV D2-MAC dekóder áramkör	2999.-	TDA7386	Teljesítmény erősítő IC. 4x28W	1799.-
GL6551	Telefon kompander áramkör	359.-	TDA8138B	VCR tápegység IC. 5.1V 12V	299.-
HA11714	VCR motor vezérlő IC.	699.-	TDA8170	TV függ. eltérítő IC. max.35V	1199.-
HA13155	Teljesítmény erősítő IC. 4x33W	2399.-	TDA8171	TV függ. eltérítő IC. max.38V	1200.-
K174XA17	Integrált áramkör TDA3501	149.-	TDA8214B	TV eltérítő processzor	2999.-
KA2913A	TV KF erősítő + AGC IC. 12V	499.-	TDA8303	TV KF processzor NPN tunerhez	979.-
L4955V5.1	Pozitív stab.tok 5V 1.5A	69.-	TDA8341	TV KF erősítő + AGC IC. PNP tu	419.-
LA3400	FM PLL MPX dekóder IC.	569.-	TDA8354Q	TV függ. eltérítő IC.	1199.-
LA3410	FM MPX sztereo dekóder IC.HIFI	449.-	TDA8356	TV függ. eltérítő IC.	579.-
LA4461N	Teljesítmény erősítő IC. 12W	469.-	TDA9103	TV eltérítő processzor	669.-
LA5617	Pozitív stab.tok 7.5V 1A	439.-	TEA1039	TV tápegység vezérlő IC.	799.-
LA6525	Integrált áramkör SMD	799.-	TEA5114A	TV RGB kapcsoló IC. 2x 20MHz	379.-
LA6531	Motor vezérlő IC. 4x 16V 0.7A	339.-	TEA5170	TV tápegység vezérlő IC. 8p.	589.-
LA7577	TV/VCR KF erősítő IC. PLL	209.-	TL071CN	Műveleti erősítő JFET kis zajú	99.-
LA7837	TV függ. eltérítő IC.	379.-	TL084D	Műveleti erősítő 4x JFET SMD	99.-
LA7930	TV/VCR hangolás vezérlő IC.	1099.-	TL431CLP	Tápegység áramkör 2.5-36V TO92	69.-
LA7940	TV/VCR csatorna választó IC.	399.-	TLP581	Optocsatoló áramkör	1199.-
LA9100	DAD lejátszó vezérlő IC.	2999.-	TLP621	Optocsatoló áramkör 4p.	99.-
LF356N	Műveleti erősítő JFET	279.-	U2829B	TV hang KF + demodulátor IC.	1099.-
LM1205N	RGB erősítő IC. 3x 12V 130MHz	599.-	UA7805	Pozitív stab.tok 5V 1A	59.-
LM2917N14	Frekv. / fesz. átalakító IC.	379.-	UA7809	Pozitív stab.tok 9V 1A	29.-
LM304TO99	Műveleti erősítő körtokos	199.-	UA7812	Pozitív stab.tok 12V 1A	69.-
LM311N14	Feszültség komparátor 1x 36V	69.-	UA7815	Pozitív stab.tok 15V 1A	69.-
LM317T	Pozitív stab.tok 1.2-37V 1.5A	99.-	UA78L05	Pozitív stab.tok 5V 0.1A	65.-
LM335Z	Hőmérséklet szenzor -40/100 C	269.-	UA78L09	Pozitív stab.tok 9V 0.1A	65.-
LM358N	Műveleti erősítő 2x 1 MHz	75.-	UA78L12	Pozitív stab.tok 12V 0.1A	65.-
LM3909N	LED meghajtó + oszcillátor IC.	199.-	UA78R05	Poz. stab.tok 5V 1A kapcsolhat	149.-
LR40992	Digitális pulse áramkör	299.-	UA78S10	Pozitív stab.tok 10V 2A	159.-
LS7220	Digitális tasztatúra vezérlő	1599.-	UA78S24	Pozitív stab.tok 24V 2A	129.-

IC VÁLASZTÉKUNK JELENLEG 1838 TÉTELBŐL ÁLL

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!